

Задание на 23.09.26 для гр 4ЭМ-26, Освоение видов работ:
Электромонтер.

Практическая работа №6 Построение электрических схем: Силовая цепь и цепи управления.

Перечертить предложенную схему в тетрадь,

2. Условные графические обозначения (УГО) : Повторить как изображаются ключевые элементы

3. Выделить силовую цепь

4. Выделить цепи управления

5. Краткое описание алгоритма схемы